

معماری کامپیوتر ...

۱۳۰۱-۱۱-۱۳۰

جلسه چهاردهم

پروازنده‌های
چندسیکلی




دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


بهار ۱۳۹۲

احمد محمودی ازناوه

 
- گذر داده‌ی تک سیکلی در برابر گذر داده‌ی چندسیکلی



مسیرگذار داده + واحد کنترل

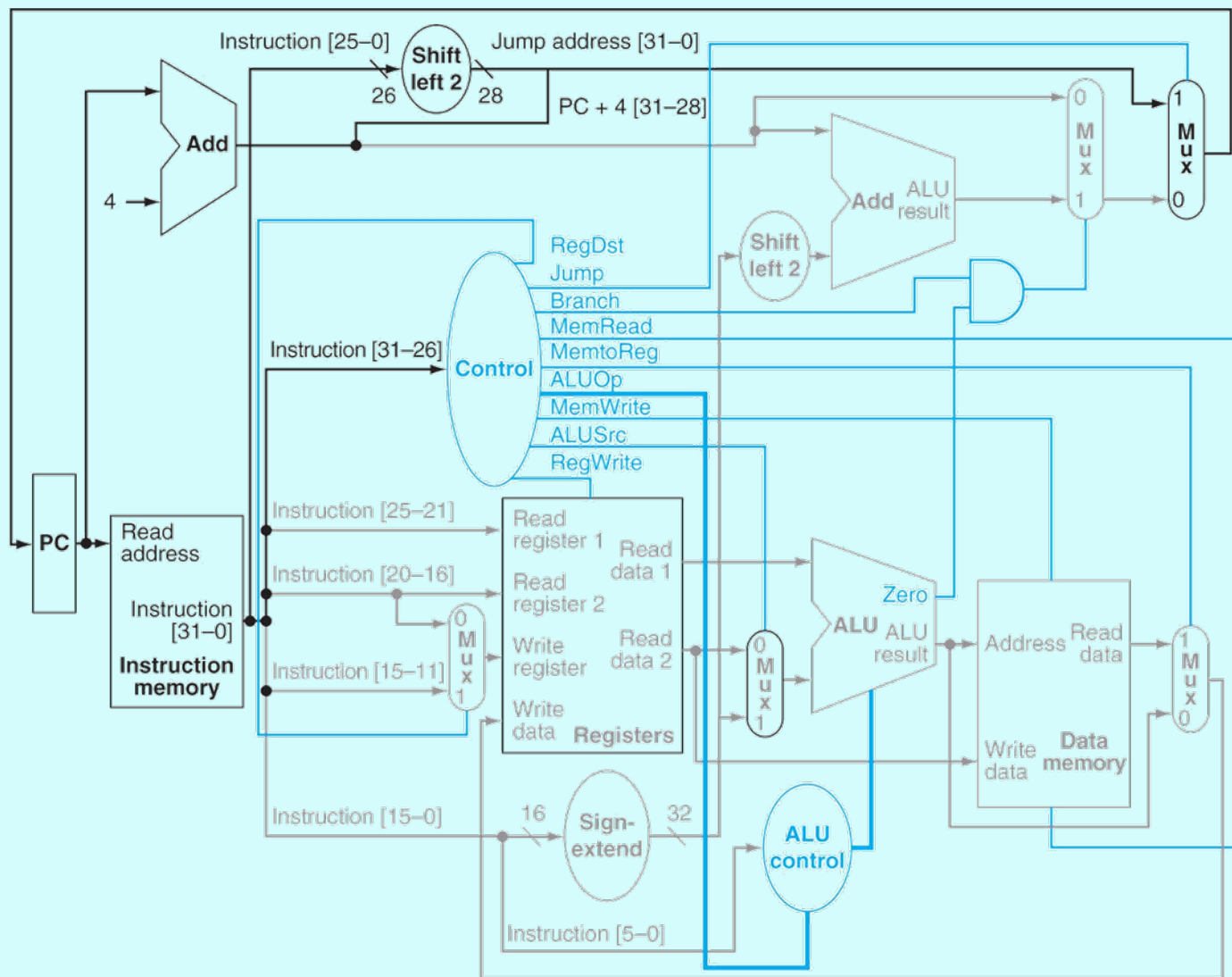

موسسه تخصصی زبان

 


تراشگاه
تخصصی
زبان


کارایی مسیر گذار داده‌ی تک سیگلی

- فرض می‌کنیم زمان مورد نیاز برای هر کدام از بخش‌های پردازنده به صورت زیر باشد:
 - برای نوشتن و خواندن ثبات 100ps
 - دستیابی به حافظه و محاسباتی و ... 200ps
- در معماری یک سیگلی، باید طول پالس را برابر با طول کندترین دستوالعمل در نظر گرفت.


Instr.	Fetch	Reg Rd	ALU Op	D Mem	Reg Wr	Total
R-type	200	100	200		100	600
load	200	100	200	200	100	800
store	200	100	200	200		700
beq	200	100	200			500
jump	200					200

 


 
اجرای هر دستورالعمل در چند سیکل (در برابر اجرا در یک سیکل)




اجرا در یک سیکل

 

اجرا در چند سیکل

  


معایب و مزایای سیستم‌های تک‌سیکلی

 

- پالس ساعت باید به اندازه‌ی کندترین دستور در نظر گرفته شود، این مساله موجب کندی کلی پردازنده خواهد شد.
- در عمل منجر به افزایش مساحت هم خواهد شد، چرا که برخی واحدهای عملیاتی باید تکرار شوند. (در طول یک سیکل به صورت مشترک قابل استفاده نیستند).




• طراحی سیستم‌های تک‌سیکلی بسیار ساده است.

 در ادامه‌ی بحث از ویرایش قدیمی کتاب استفاده خواهیم کرد.





پردازنده‌ی چندسیکلی

به تفاوت عمده با حالت تک سیکلی دارند:

  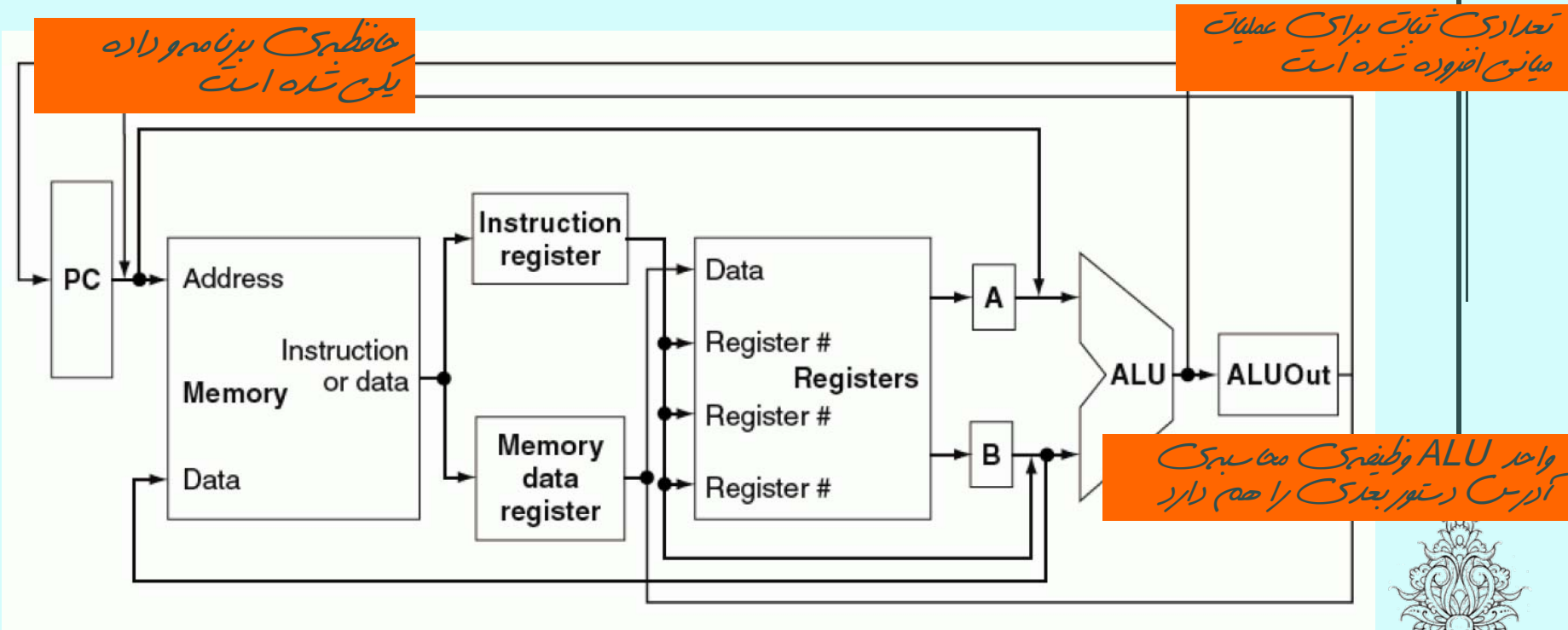


گذرداده‌ی تک سیکلی در برابر چند سیکلی

 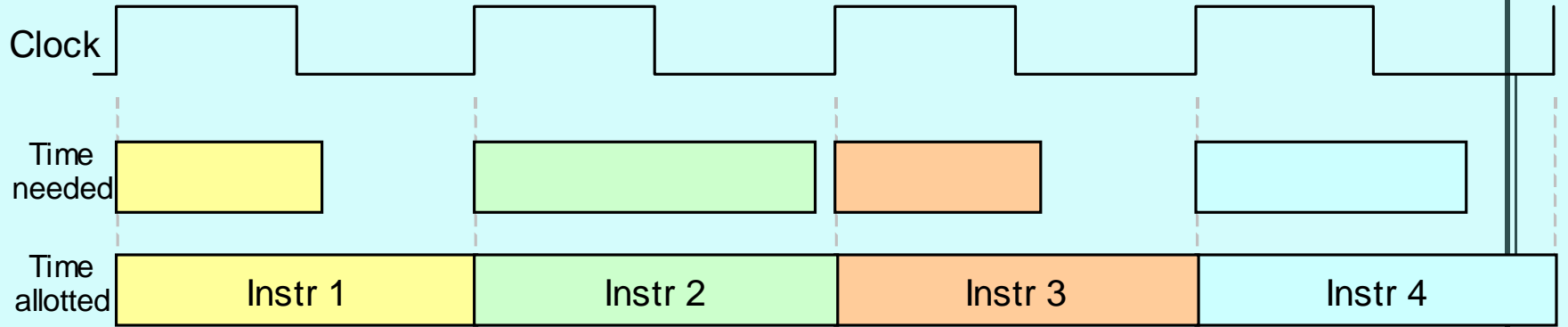


دانشگاه
تهران
پیشرو

مسیر گذر داده‌ی چندسیکلی

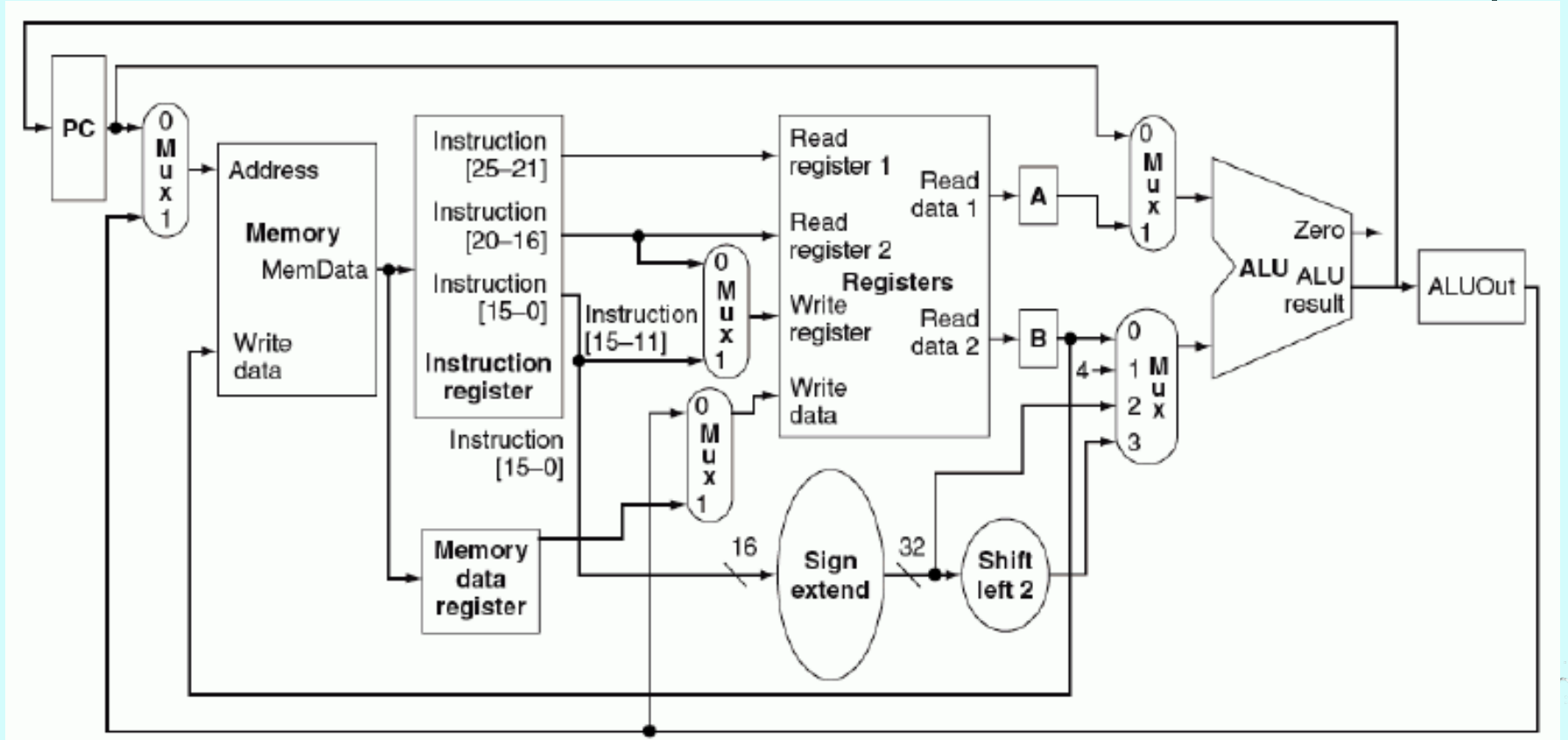

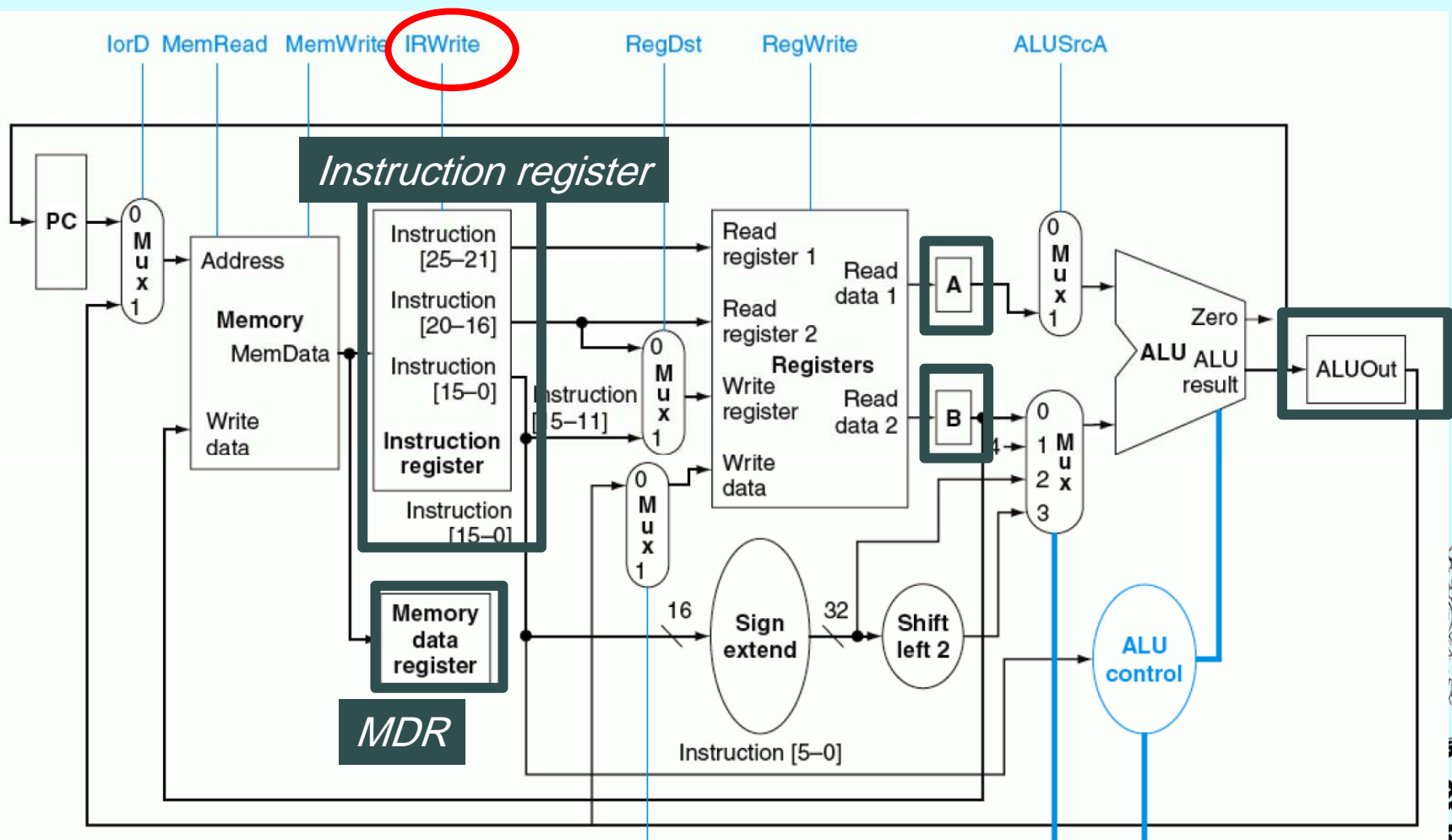از میان state-element های اضافه شده تنها IR تا پایان مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی تنها بین دو کلاک متوالی استفاده می‌شوند





در پایان هر سیکل، داده‌هایی که در سیکل‌های بعد مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید ذخیره شوند



مسیر گذر داده‌ی چندسیکلی

 
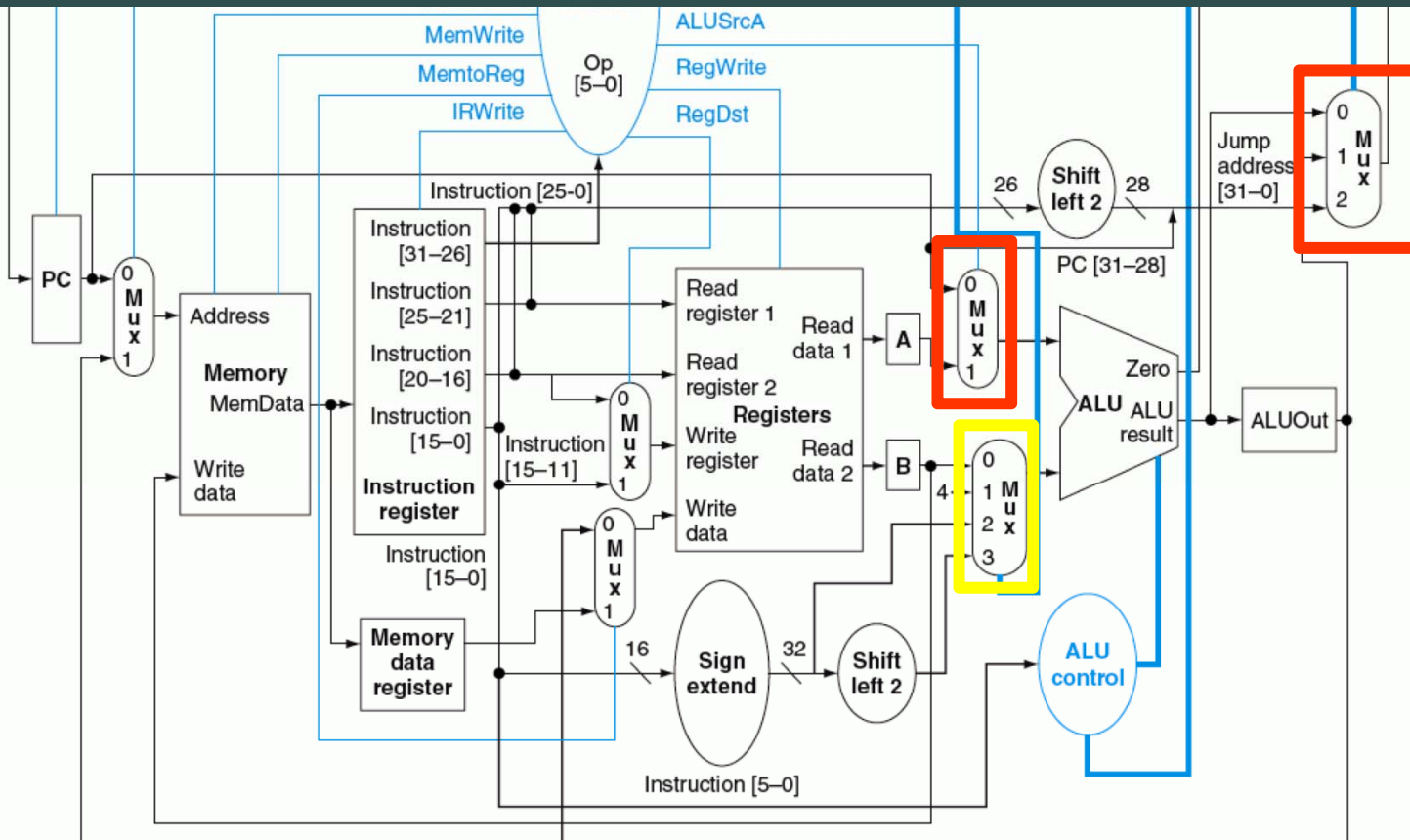
با توجه به این که برخی واحدهای عملیاتی چندین بار مورد استفاده قرار می‌گیرند باید یک سری مالتی پلکس‌ها افزود و یا مالتی پلکس‌های بزرگ‌تر استفاده کرد.



شرکت
سپید
بهرشتی

IR <= Memory[PC];
 PC <= PC + 4;

گام نخست - واکنشی

 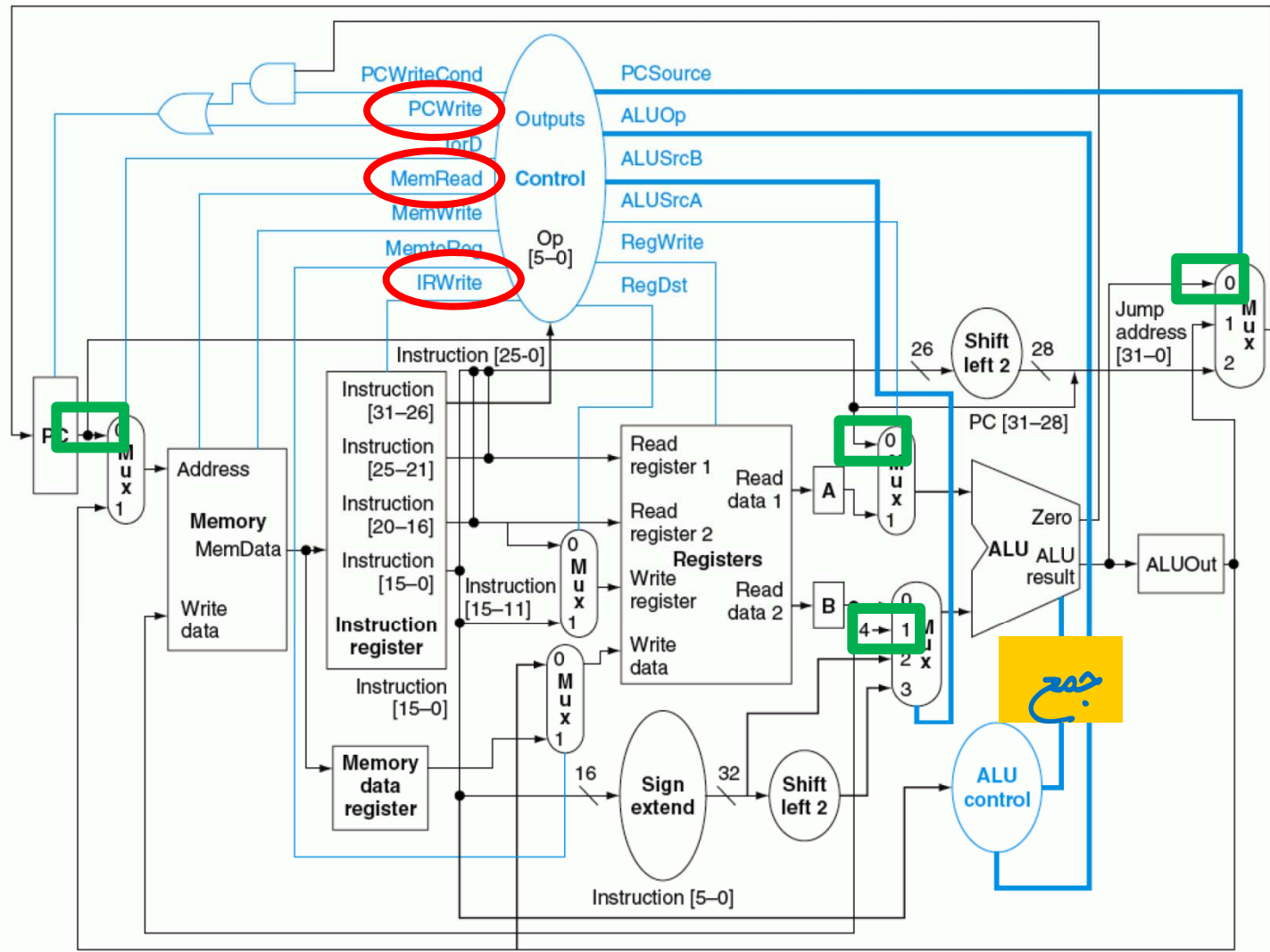


گام دوم - رمزگشایی و خواندن ثباتها


```
A <= Reg[IR[25:21]];
```

```
B <= Reg[IR[20:16]];
```
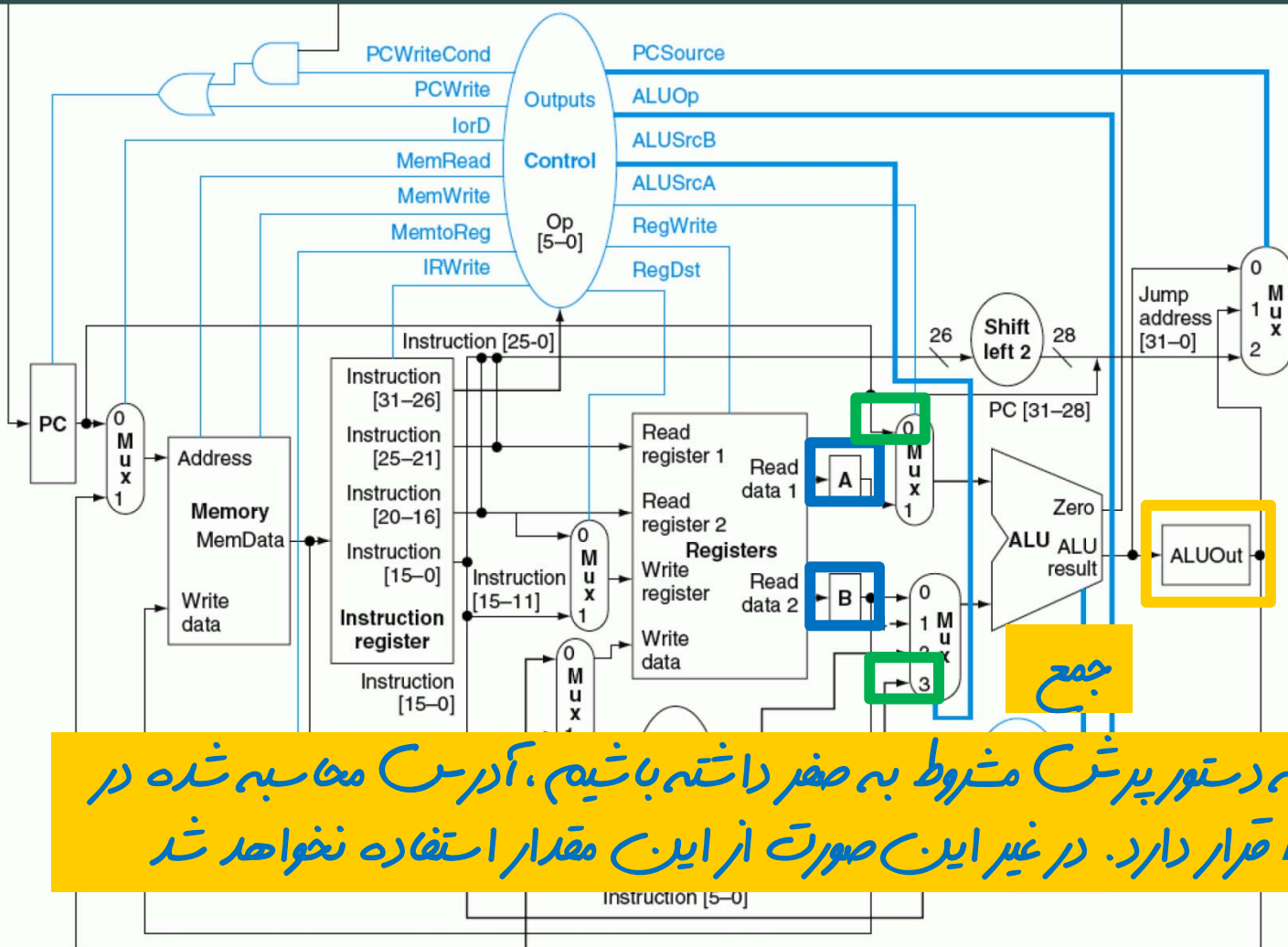
```
ALUOut <= PC + (sign-extend(IR[15:0]) << 2);
```



 در صورتی که دستور پیش شرط به صفر داشته باشیم، آدرس مقابله شده در **ALUOut** قرار دارد. در غیر این صورت از این مقدار استفاده نخواهد شد




دانشگاه


Memory Reference

گام سوم - اجرا
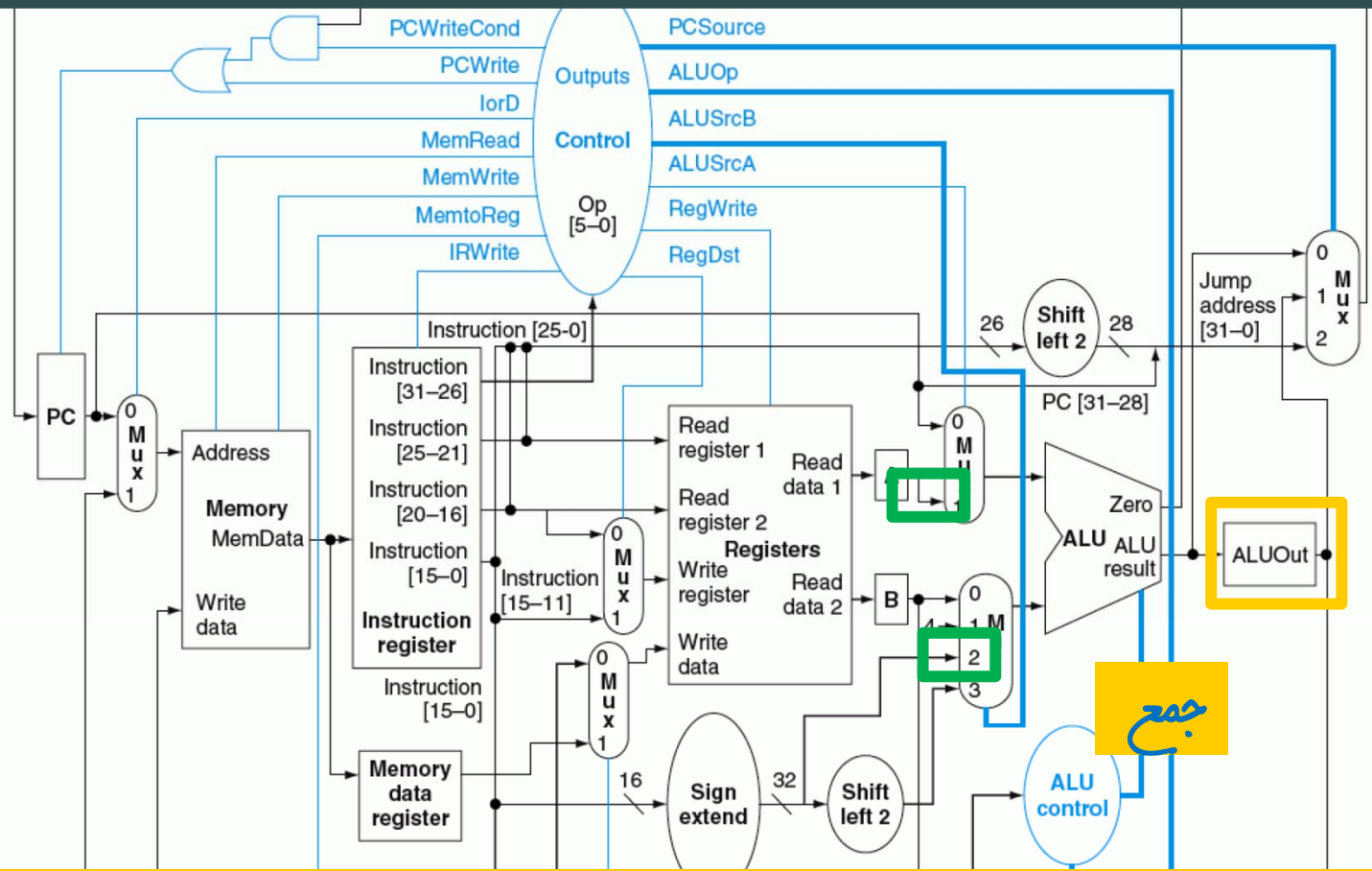
```
ALUOut <= A + sign-extend(IR[15:0]);
```




 
تا این جا مشخص نبود، چه دستوری باید اجرا شود، در واقع تا این مرحله برای همه دستورها سیگنال‌های کنترلی مشترک هستند، از این به بعد با توجه به نوع دستور قضا متفاوت خواهد بود



R-type

گام سوم - اجرا


```
ALUOut <= A op B;
```

 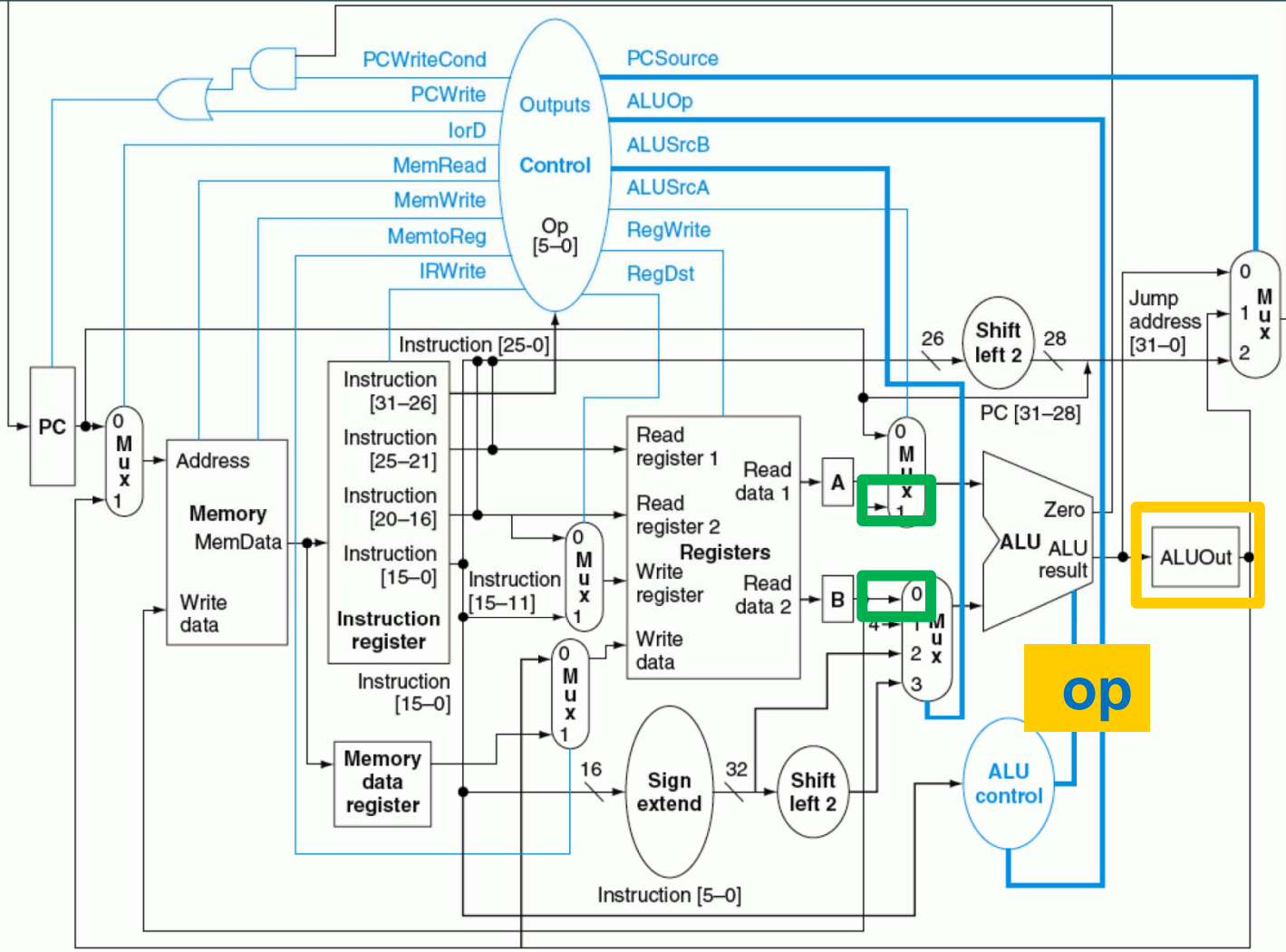


Branch

گام سوم - اجرا


```
if (A==B) PC <= ALUOut;
```

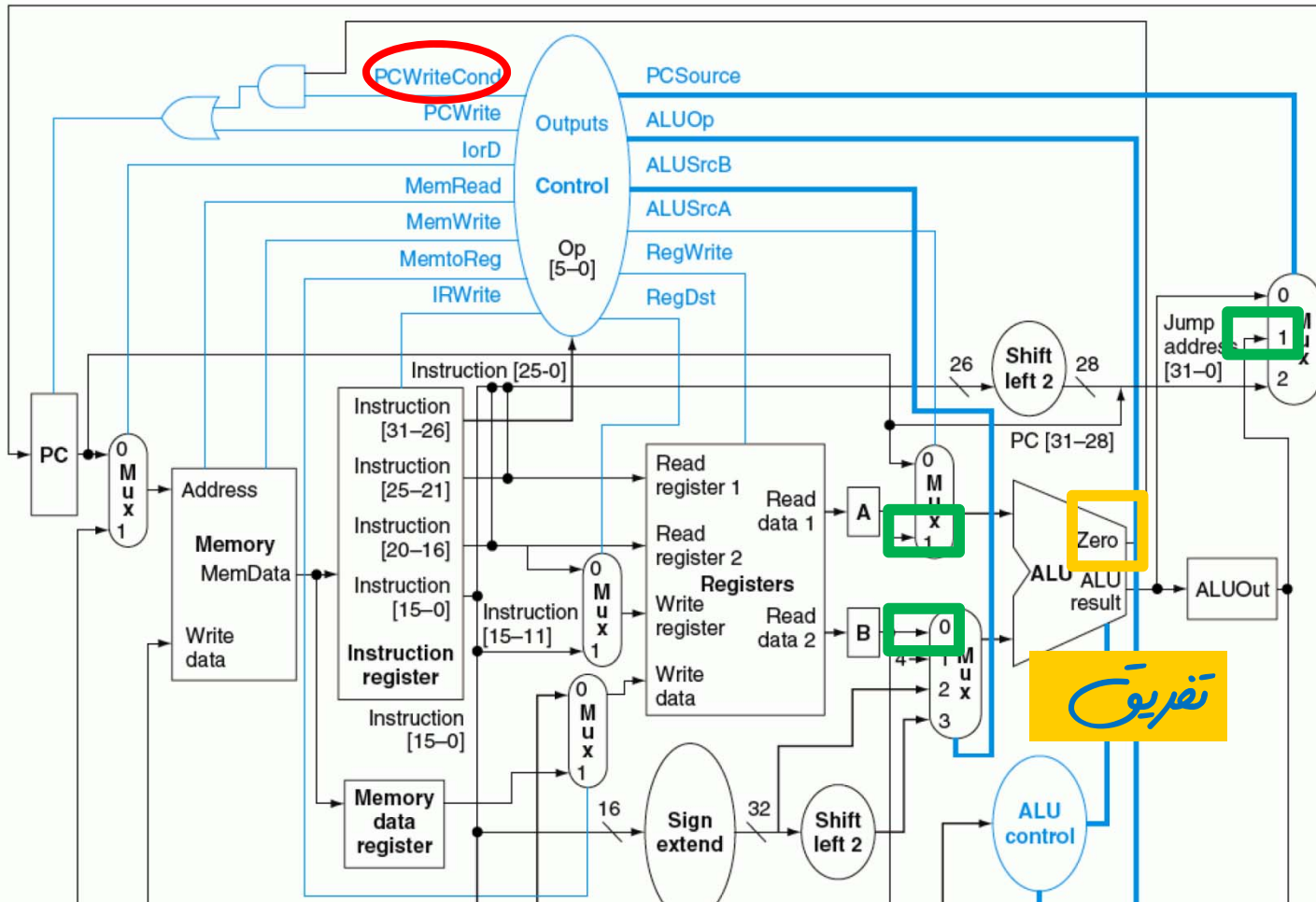

 
در اینجا اجرای این دستور خاتمه یافته است، به سراغ دستور بعدی خواهیم رفت


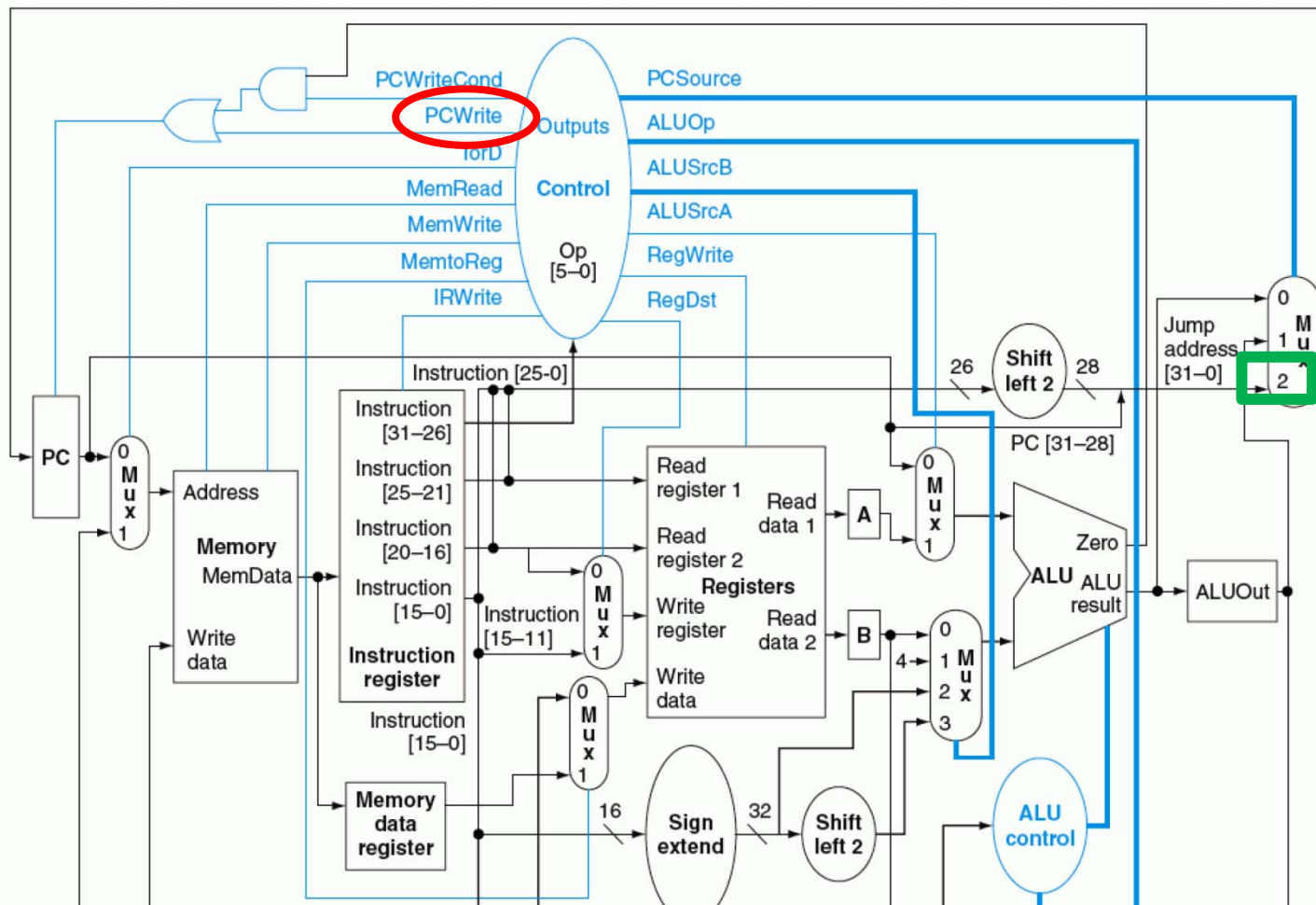
$$PC \leftarrow \{PC[31:28], IR[25:0], 2'b00\};$$



 در اینجا اجرای این دستور خاتمه یافته است، به سراغ دستور بعدی خواهیم رفت



گام چهارم - دسترسی به حافظه



$MDR \leftarrow Memory[ALUOut];$

or

$Memory[ALUOut] \leftarrow B;$

در اینجا اجرای این دستور خاتمه یافته است،
به سراغ دستور بعدی خواهیم رفت



یکی از این دو
سیگنال باید فعال
شوند

 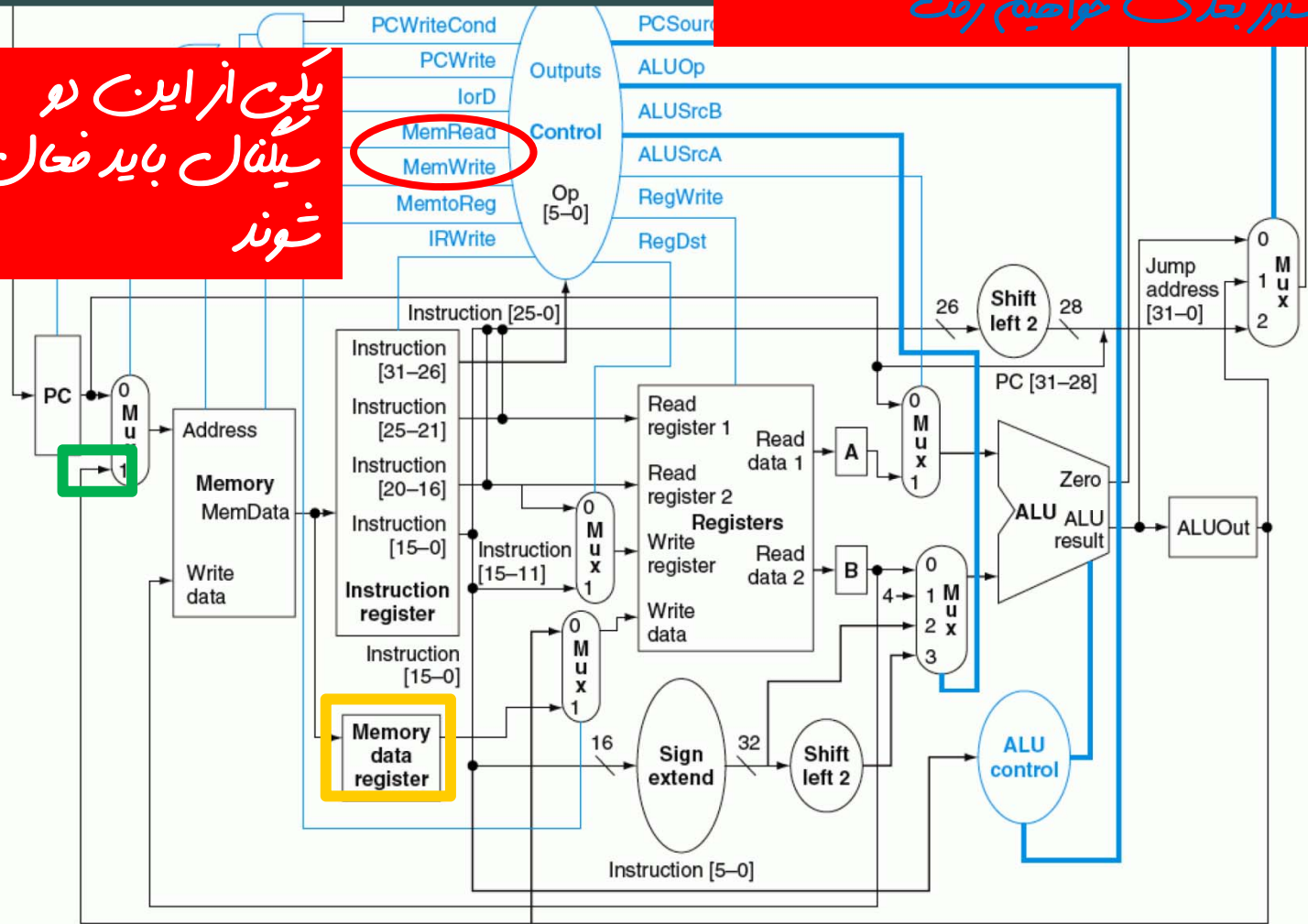

گام چهارم - یا نوشتن نتیجه‌ی نوع R


$Reg[IR[15:11]] \leftarrow ALUOut;$

 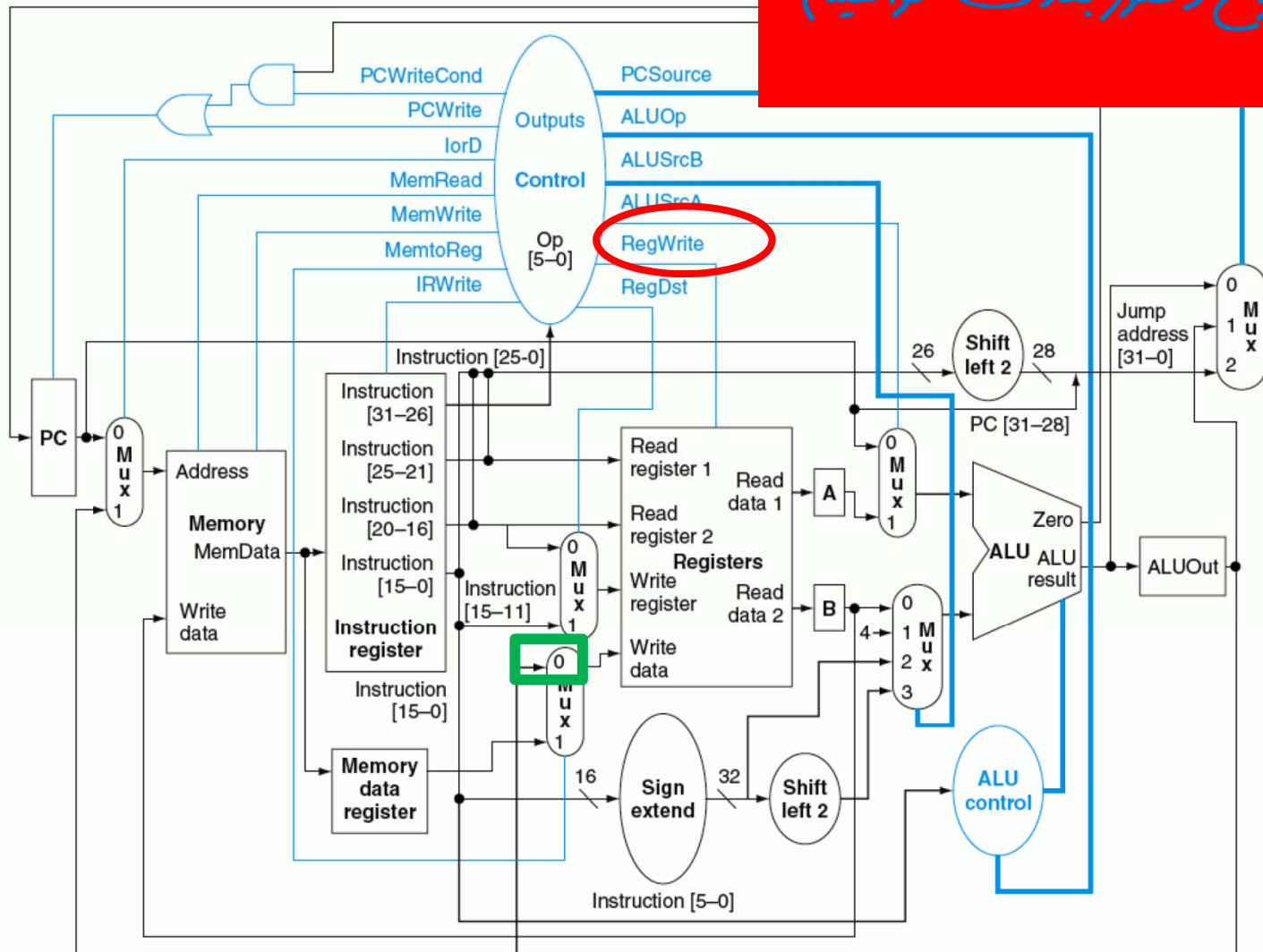در اینجا اجرای این دستور خاتمه یافته است، به سراغ دستور بعدی خواهیم رفت




گام پنجم - نوشتن در ثبات

```
Reg[IR[20:16]] <= MDR;
```

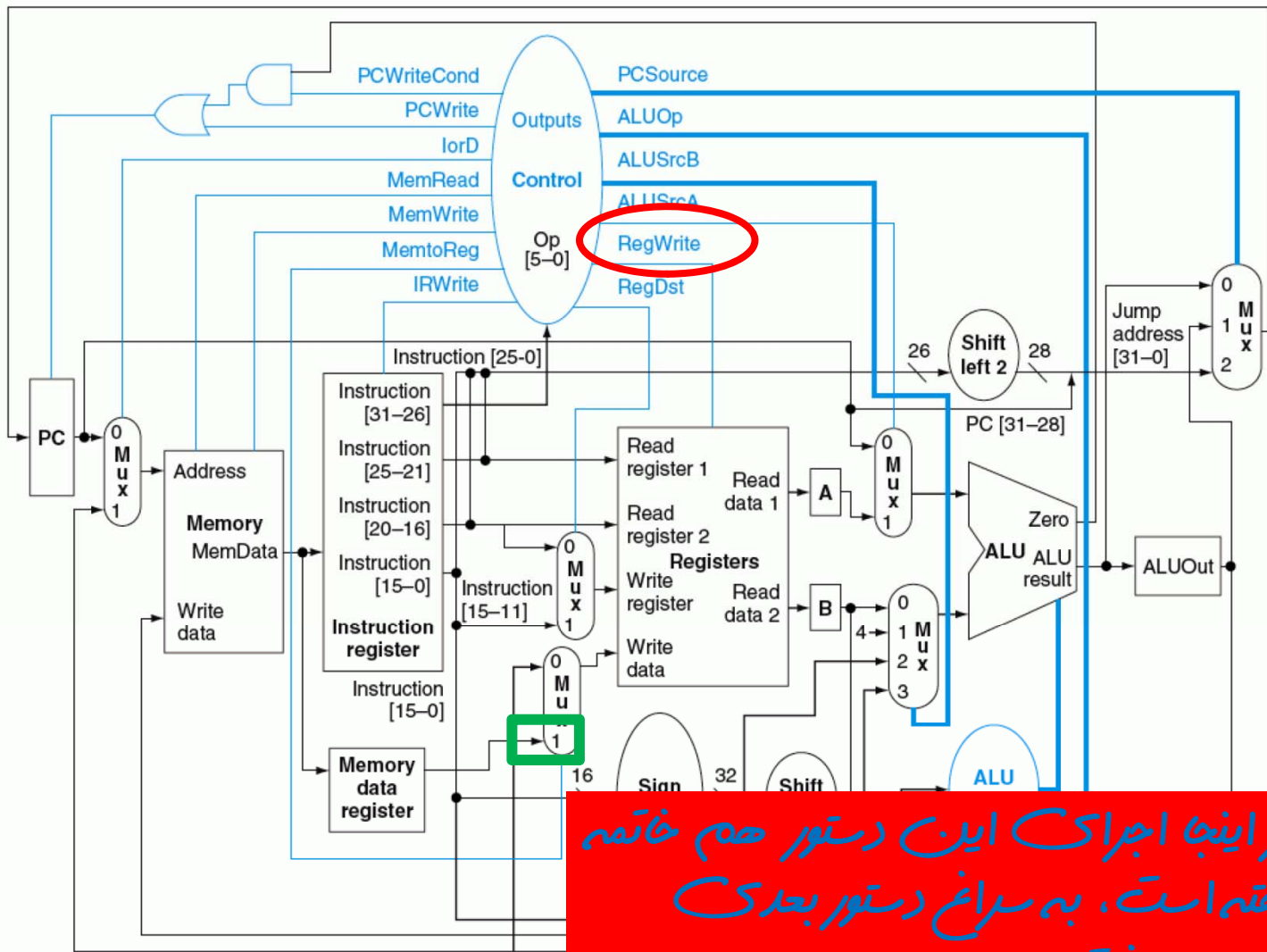

 در اینجا اجرای این دستور هم خاتمه یافته است، به سراغ دستور بعدی خواهیم رفت



Step name	Action for R-type instructions	Action for memory-reference instructions	Action for branches	Action for jumps
Instruction fetch	$IR \leftarrow \text{Memory}[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$			
Instruction decode/register fetch	$A \leftarrow \text{Reg} [IR[25:21]]$ $B \leftarrow \text{Reg} [IR[20:16]]$ $ALUOut \leftarrow PC + (\text{sign-extend} (IR[15:0]) \ll 2)$			
Execution, address computation, branch/jump completion	$ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$	$ALUOut \leftarrow A + \text{sign-extend} (IR[15:0])$	If $(A == B)$ $PC \leftarrow ALUOut$	$PC \leftarrow \{PC [31:28], (IR[25:0]), 2'b00\}$
Memory access or R-type completion	$\text{Reg} [IR[15:11]] \leftarrow ALUOut$	Load: $MDR \leftarrow \text{Memory}[ALUOut]$ or Store: $\text{Memory} [ALUOut] \leftarrow B$		
Memory read completion		Load: $\text{Reg}[IR[20:16]] \leftarrow MDR$		

FIGURE 5.30 Summary of the steps taken to execute any instruction class. Instructions take from three to five execution steps. The first two steps are independent of the instruction class. After these steps, an instruction takes from one to three more cycles to complete, depending on the instruction class. The empty entries for the Memory access step or the Memory read completion step indicate that the particular instruction class takes fewer cycles. In a multicycle implementation, a new instruction will be started as soon as the current instruction completes, so these cycles are not idle or wasted. As mentioned earlier, the register file actually reads every cycle, but as long as the IR does not change, the values read from the register file are identical. In particular, the value read into register B during the Instruction decode stage, for a branch or R-type instruction, is the same as the value stored into B during the Execution stage and then used in the Memory access stage for a store word instruction.



ماشین حالت واحد کنترل

